
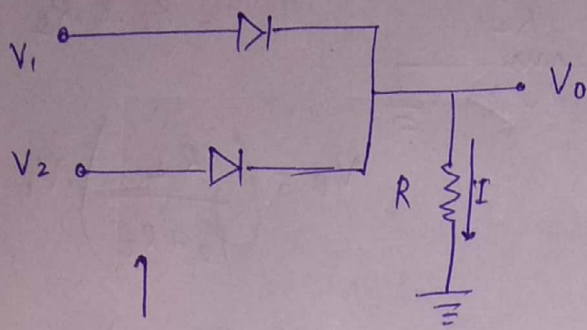


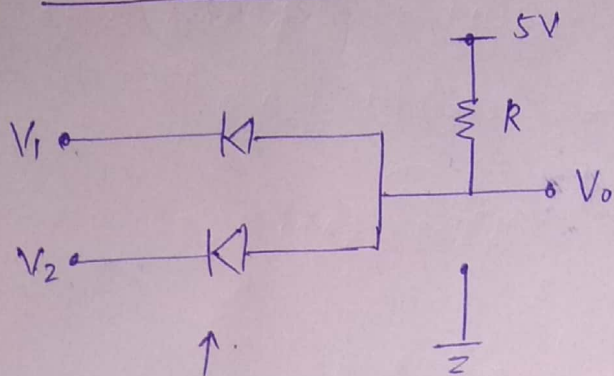Digital Logic using diode: - Diode can perform certain logic functions.



$V_1$	$V_2$	$V_0$
0	0	0
5	0	4.3
0	5	4.3
5	5	4.3


OR logic ckt.



$V_1$	$V_2$	$V_0$
0	0	0.7
5	0	0.7
0	5	0.7
5	5	5


AND logic ckt

Ques Rectifier ckt.

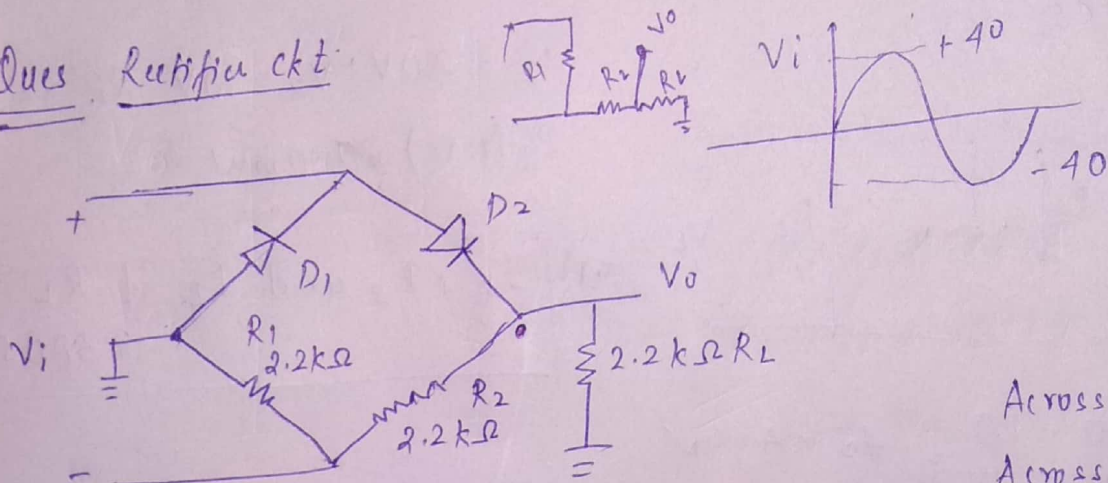

Across  $R_2$  it is  $V_i$   
Across  $R_1$  and  $R_L$  combined is  $V_i$

for +ve  $\frac{1}{2}$  cycle.

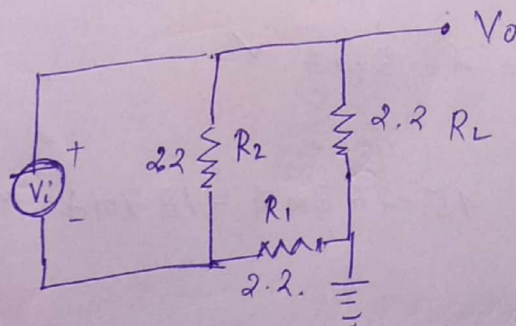


Across  $R_L \rightarrow$  voltage divider ckt

$$\left( \frac{R_L}{R_L + R_1} \right) V_i = \frac{1}{2} \times 40V$$

$$= 20V$$

For  $-ve \frac{1}{2}$  cycle.

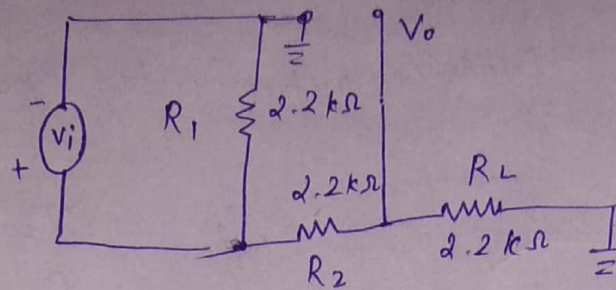


$V_i$  across  $R_1$   
and combinedly  
across  $R_2$  &  $R_L$


$$V_o = \left( \frac{R_L}{R_2 + R_L} \right) V_i$$

$$V_o = \left( \frac{2.2}{2.2 + 2.2} \right) \times 40V$$

$$V_o = 20V$$

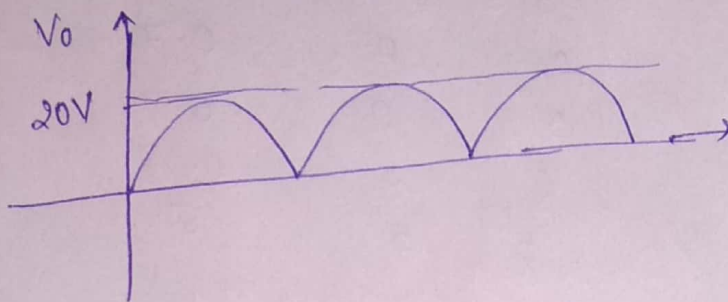

Ques Zener diode

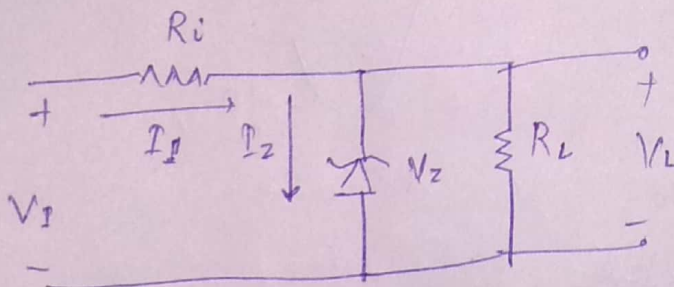

$$V_i = 20V \quad V_z = 10V \quad R_i = 222\Omega$$

$$P_z(\max) = 400mW$$

$$a) \left[ I_L, I_z \text{ and } I_i \text{ if } R_L = 380\Omega \right]$$

$$I_i = \frac{20 - 10}{222} = 45mA \quad \checkmark$$

$$I_L = \frac{10}{380} = 26.3mA \quad \checkmark$$

$$I_z = I_i - I_L = 45 - 26.3mA = 18.7mA \quad \checkmark$$



b) Value of  $R_L$  that will establish  $P_Z(\max)$  in diode.

$$P_Z(\max) = 400 \text{ mW} \quad I_Z(\max) = \frac{400 \text{ mW}}{10} = 40 \text{ mA}$$

$$I_L(\min) = I_T - I_Z(\max) = 45 - 40 = 5 \text{ mA}$$

$$R_L = \frac{10}{I_L(\min)} = 2 \text{ k}\Omega.$$


c) Repeating both questions for  $R_i = 175 \Omega$ .

$$I_T = 57.1 \text{ mA} \quad I_L = 26.3 \text{ mA} \quad I_Z = 30.8 \text{ mA}$$

$$I_Z(\max) = 40 \text{ mA} \Rightarrow I_L(\min) = 57.1 - 40 = 17.1 \text{ mA}$$

$$R_L = \frac{10000}{17.1} \Rightarrow 585 \Omega.$$

Ques.

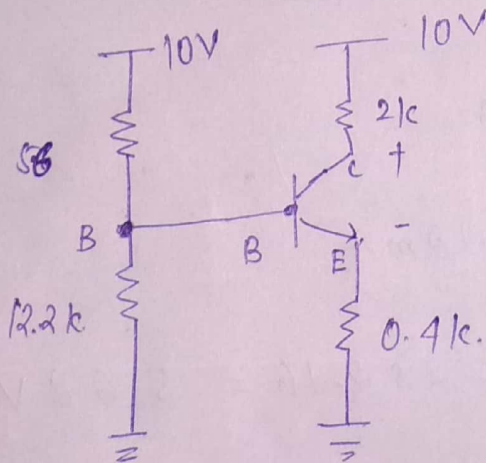

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V} \quad \beta = 100$$


Calculate  $V_{CEQ}$ ,  $i_{CQ}$ ,  $i_E$ ,  $i_B$

~~10V is not 10V~~

As it is a voltage divider circuit we find  $V_{th}$  which is across  $12.2 \text{ k}\Omega$  and effective resistance.

$$V_{th} = \left( \frac{12.2}{12.2 + 56} \right) \times 10 = \frac{12.2}{68.2} \times 10 = 1.78 \text{ V}$$
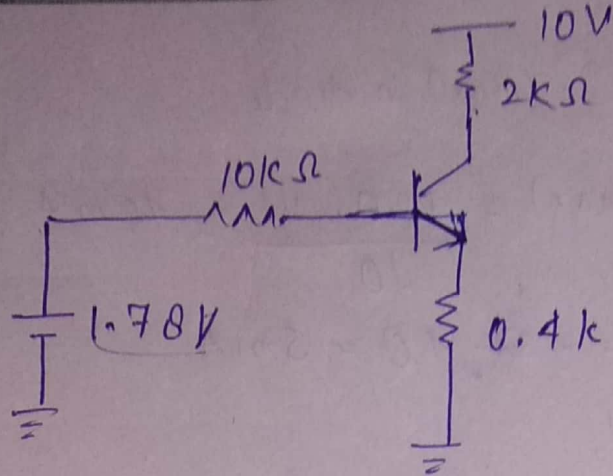
$$R_{th} = \frac{56 \times 12.2}{68.2} = 10 \text{ k}\Omega$$



$$-1.78 + 10 I_B + 0.7 + 0.4 I_c = 0$$

$$\beta I_B = I_c$$

$$I_c = 100 I_B$$

$$-1.78 + 10 I_B + 0.7 + 40 I_B = 0$$

$$50 I_B = 1.78 - 0.7 = 1.08$$

$$I_B = 0.0216 \text{ mA} = 21.6 \mu\text{A}$$

$$I_c = 2.16 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_c = 21.6 \mu\text{A} + 2.16 \text{ mA}$$

$$= 0.0216 + 2.16 \text{ mA}$$

$$= 2.1816 \text{ mA} \Rightarrow 2.18 \text{ mA}$$

$$V_c = 10 - 2 \times I_c = 10 - 2 \times 2.16 = 5.68 \text{ V}$$

$$V_E = 0.4 \times I_E = 0.4 \times 2.18 = 0.87 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_c - V_E = 4.81 \text{ V}$$